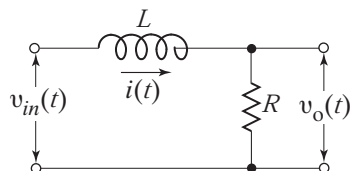


ΑΣΚΗΣΗ 2.1

Να βρεθεί η σχέση της τάσης εισόδου $v_{in}(t)$ και της τάσης εξόδου $v_o(t)$ για το κύκλωμα του σχήματος.



Σχήμα 1.1 Το κύκλωμα της άσκησης.